

1. 設計一個3-bits counter，具有3個D型正反器A,B,C，一個輸入X

X = 0 時，電路開始上數
X = 1 時，電路開始下數

狀態表:

X	present state			next state			
	A	B	C	A	B	C	
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	1	1	0
0	0	1	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	0

狀態方程式:

A					
XA/BC	0 0	0 1	1 1	1 0	
0 0		0	0	1	0
0 1		1	1	0	1
1 1		0	1	1	1
1 0		1	0	0	0

$$D_a = X'AB' + ABC' + XAC + X'A'BC + XA'B'C'$$


B					
XA/BC	0 0	0 1	1 1	1 0	
0 0		0	1	0	1
0 1		0	1	0	1
1 1		1	0	1	0
1 0		1	0	1	0


$$D_b = X'B'C + X'BC' + XB'C' + XBC = X'(B \text{ XOR } C) + X(B \text{ XNOR } C)$$

C					
XA/BC	0 0	0 1	1 1	1 0	
0 0		1	0	0	1
0 1		1	0	0	1
1 1		1	0	0	1
1 0		1	0	0	1

$$D_c = C'$$

電路圖:

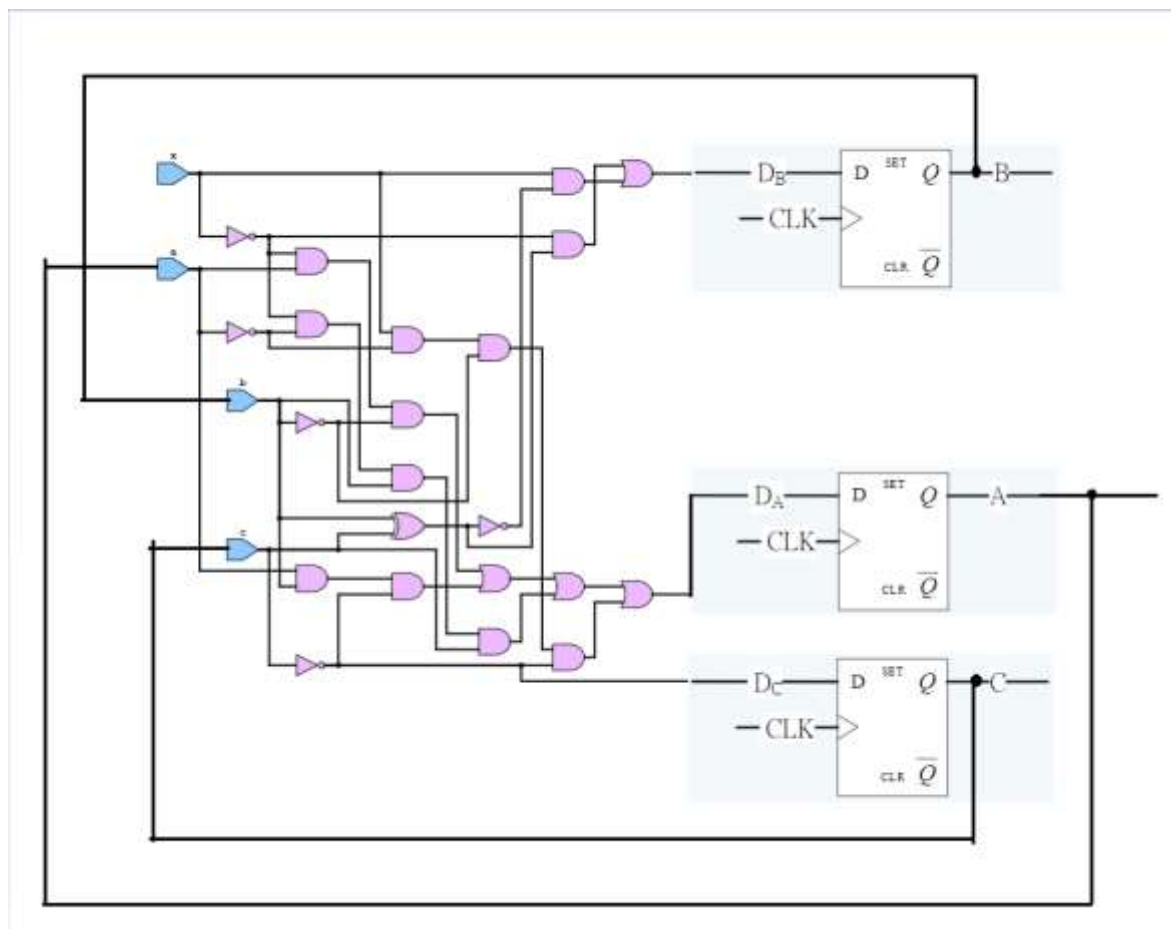

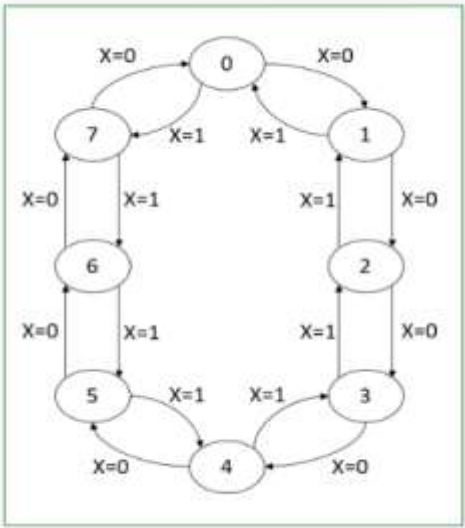

2. 設計一個3-bits counter，具有3個T型正反器A,B,C，一個輸入X

X = 0 時，電路開始上數
X = 1 時，電路開始下數

狀態表:

Present State				Next State			Flip-Flop Inputs		
A	B	C	X	A	B	C	TA	TB	Tc
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	0	0	1

狀態方程式:

T _A					
AB/CX	00	01	11	10	
00	0	1	0	0	
01	0	0	0	1	
11	0	0	0	1	
10	0	1	0	0	

$$T_A = B'C'X + BCX'$$

T _B					
AB/CX	00	01	11	10	
00	0	1	0	1	
01	0	1	0	1	
11	0	1	0	1	
10	0	1	0	1	

$$T_B = C'X + CX' = C \wedge X$$

T _C					
AB/CX	00	01	11	10	
00	1	1	1	1	
01	1	1	1	1	
11	1	1	1	1	
10	1	1	1	1	

$$T_C = 1$$

電路圖：

